

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2015- 2016
MÔN: VẬT LÝ 1 – Thời gian: 45 phút

Câu 1: (2đ)

a) Trước câu hỏi “Điện dung của một tụ điện phụ thuộc như thế nào vào hiệu điện thế đặt vào hai bát tụ?”. Một học sinh A cho rằng điện dung tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế đặt vào, còn học sinh B cho rằng điện dung không phụ thuộc hiệu điện thế đặt vào. Theo bạn thì ai là người đúng? Tại sao? Nếu cả 2 bạn sai thì ý kiến của bạn là gì?

b) Một electron ($m = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{kg}$, $q = -1,6 \cdot 10^{-19} \text{C}$) bay với vận tốc $v = 1,027 \cdot 10^7 \text{m/s}$ từ một điểm có điện thế $V_1 = 600 \text{V}$, theo hướng của các đường sức. Hãy xác định điện thế V_2 ở điểm mà ở đó electron dừng lại.

Câu 2: (2đ)

a) Dòng điện là gì? Chiều dòng điện quy ước như thế nào?

b) Điền từ vào chỗ trống để hoàn chỉnh định nghĩa sau:


“Cường độ dòng điện là đại lượng đặc trưng cho và được đo bằng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong một đơn vị thời gian”.

Câu 3: (2đ) Một bếp điện có ghi $6\text{V} - 9\text{W}$.

a) Nếu ý nghĩa của 2 chỉ số trên.

b) Mắc nối tiếp bếp điện trên với một bóng đèn ($6\text{V} - 6\text{W}$) vào hiệu điện thế không đổi U thì thấy công suất tổng cộng của cả 2 thiết bị là 10W . Hỏi có thiết bị nào hoạt động bình thường không? Tìm giá trị của U ?

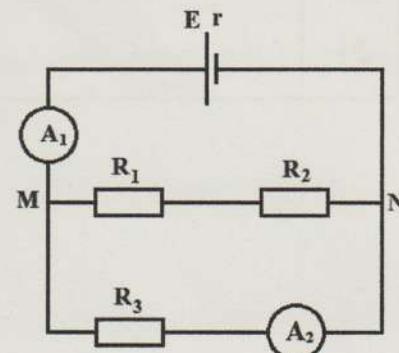Câu 4: (2đ) Cho mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện không đổi có suất điện động và điện trở trong lần lượt là: $E = 10,2 \text{V}$ và $r = 2\Omega$. Các điện trở $R_1 = 2\Omega$, $R_2 = 6\Omega$, $R_3 = 12\Omega$. Bỏ qua điện trở các ampe kế A_1 , A_2 và của các dây nối



a) Tìm số chỉ các ampe kế A_1 và A_2 .

b) Bây giờ thay ampe kế A_2 bằng một vôn kế V có điện trở rất lớn. Tìm số chỉ vôn kế V.

Câu 5: (2đ)

a) Dựa vào sự hiểu biết về bản chất dòng điện trong kim loại hãy giải thích tại sao khi nhiệt độ tăng thì điện trở suất của các kim loại lại tăng theo?

b) Một bình điện phân dung dịch CuSO_4 có cực dương làm bằng Cu ($A = 64$, $n = 2$). Cho dòng điện có cường độ $I = 9,65\text{A}$ chạy qua sau thời gian 5 phút. Tìm khối lượng Cu bám ở cực âm sau thời gian đó?

HẾT.

BẢN CHÁNH

HẾT.

Câu	Đáp án môn Lý 1 – HK1 – 2015/2016	Điểm
1	a) B đúng vì điện dung của tụ chỉ phụ thuộc cấu tạo của tụ. b) $\frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = A = q.U = q(V_1 - V_2) \rightarrow V_2 = 300V.$	1đ 1đ
2	a) Dòng điện là dòng chuyển dời có hướng của các hạt điện tích. Chiều dòng điện quy ước là chiều chuyển dời các điện tích dương. b) ... tác dụng mạnh yếu của dòng điện điện lượng ...	1đ 1đ
3	a) 6V là hiệu điện thế định mức, 9W là công suất định mức. b) Điện trở bếp: $R_1 = 4\Omega$; Điện trở đèn: $R_2 = 6\Omega$. Khi mắc nối tiếp: $I_1 = I_2 \rightarrow \frac{P_1}{P_2} = \frac{I^2 R_1}{I^2 R_2} = \frac{R_1}{R_2} = \frac{2}{3}$ Mà theo đề: $P_1 + P_2 = 10W \rightarrow P_1 = 4W; P_2 = 6W \rightarrow$ Đèn sáng bình thường. Ta có: $P = U^2/R \rightarrow U = 10V.$	1đ 0,25đ 0,5đ 0,25đ
4	a) Điện trở tương đương: $R = 4,8\Omega$ Cường độ dòng điện mạch chính: $I = 1,5A = I_{A1}$ Cường độ qua R_3 : $I_3 = 0,6A = I_{A2}$ b) Cường độ mạch chính: $I = 1,02A$. $U_V = U_{12} = 8,16V$	0,5đ 0,25đ 0,25đ 0,5đ 0,5đ
5	a) Nhiệt độ tăng, mạng tinh thể mất trật tự hơn nên dòng điện (dòng các electron tự do) bị cản trở nhiều hơn. b) Ta có: $m = \frac{1}{F} \frac{A}{n} It = 0,96(g)$	1đ 1đ